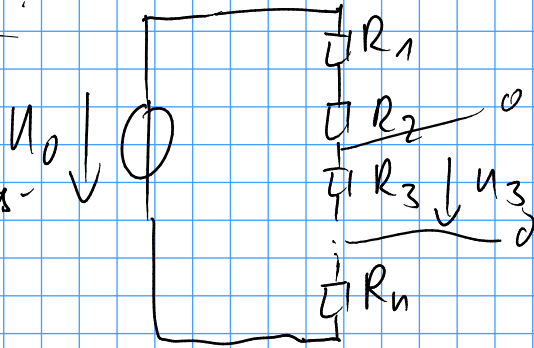


ST 1 - Tutorübung Blatt 2

(10.11.09)


Wdh.

Spannungs-
teiler



$$u_i = U_0 \cdot \frac{R_i}{\sum_{k=1}^n R_k}$$


Strom-
teiler

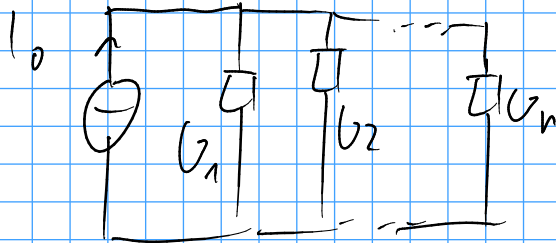

$$i_i = I_0 \cdot \frac{G_i}{\sum_{k=1}^n G_k}$$


Eigenschaften von Einporten

→ gepolt / ungepolt:

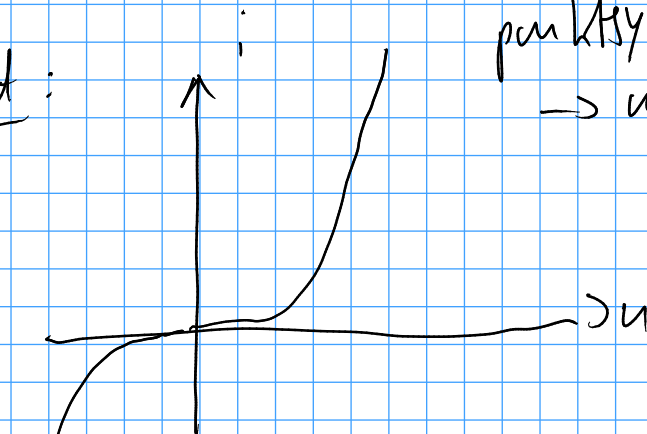

punktsymmetrisch
→ ungepolt

→ aktiv / passiv

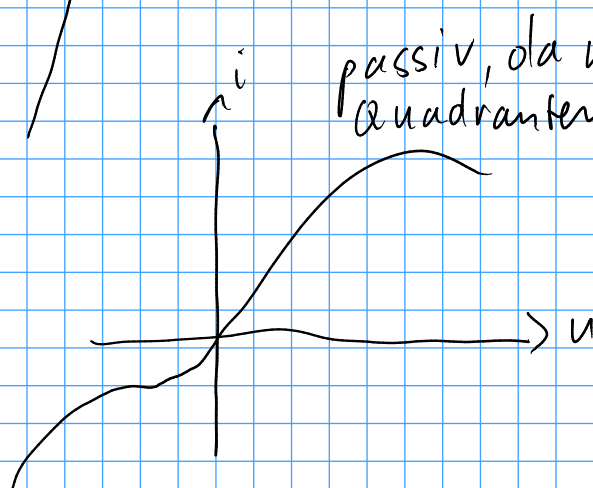

passiv, da nur im 1. und 3. Quadranten


passiv:
 $V(u,i) \in F: u \cdot i \geq 0$

aktiv:
 $J(u,i) \in F: u \cdot i < 0$



→ verlustlos:

$$u \cdot i = 0$$


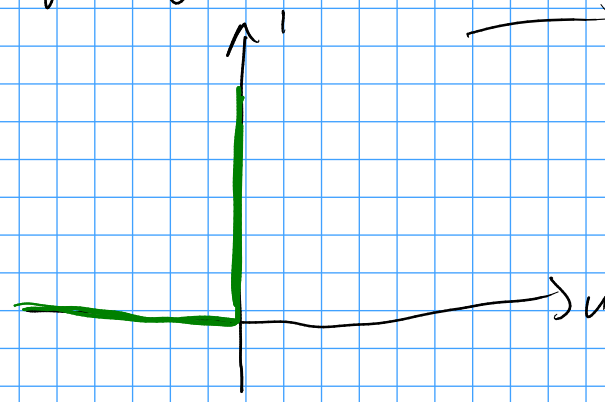
wichtig: verlustlose Bauteile sind immer passiv



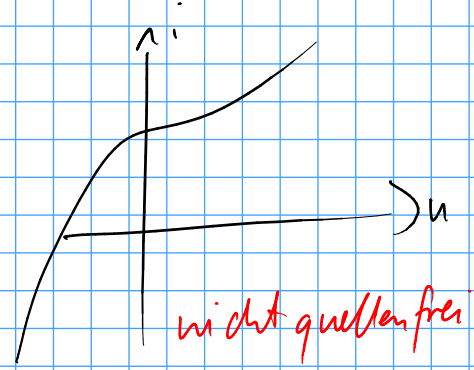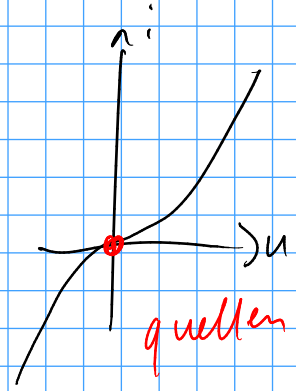→ quellenfrei: $(\Leftrightarrow) (u=0V, i=0A) \in F$



→ stromgesteuert / spannungsgesteuert

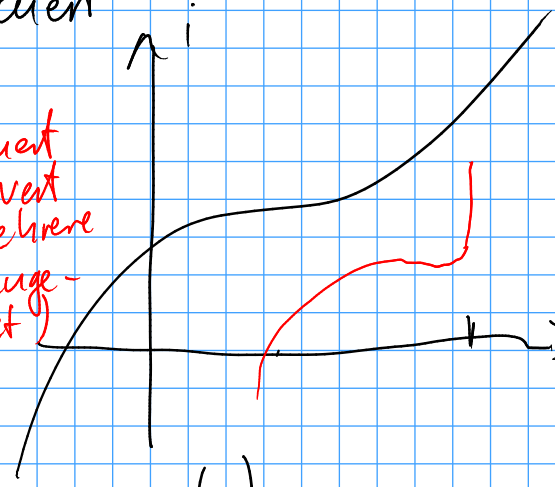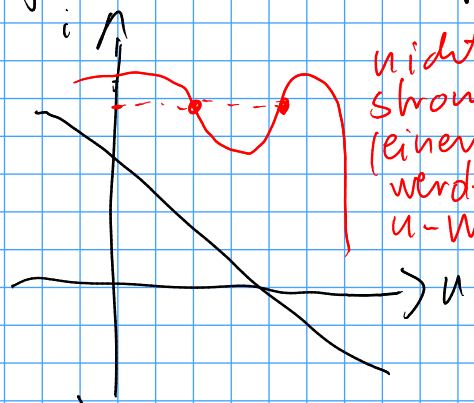

→ Linearität



stückweise linear

Eintorbeschreibungen

→ explizit:

$$u = Ri$$

$$i = Gu$$

$$i_D = I_S \left(e^{\frac{u}{U_T}} - 1 \right)$$


→ implizit:

$$u - Ri = 0$$


→ parametrisierte:

$$u = u_F(\lambda)$$

$$i = i_F(\lambda)$$

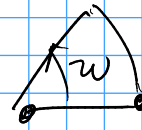

Quellenwandlung

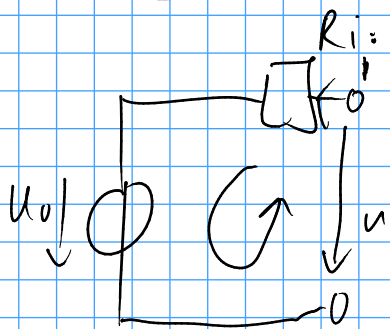


Helmholtz-Thévenin

$$u = Ri + u_0$$

$$u - u_0 = Ri \quad | :R$$
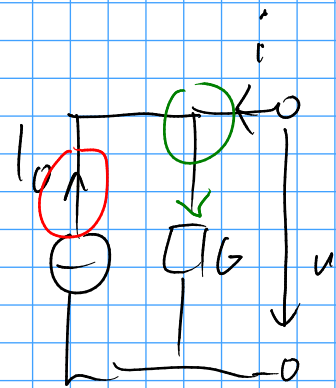
$$i = \frac{u}{R} - \frac{u_0}{R} = Gu - I_0$$




KCL:

$$-I_0 - i + u \cdot G = 0$$
$$i = uG - I_0$$

Mayer-Norton-ESB

Blatt 2


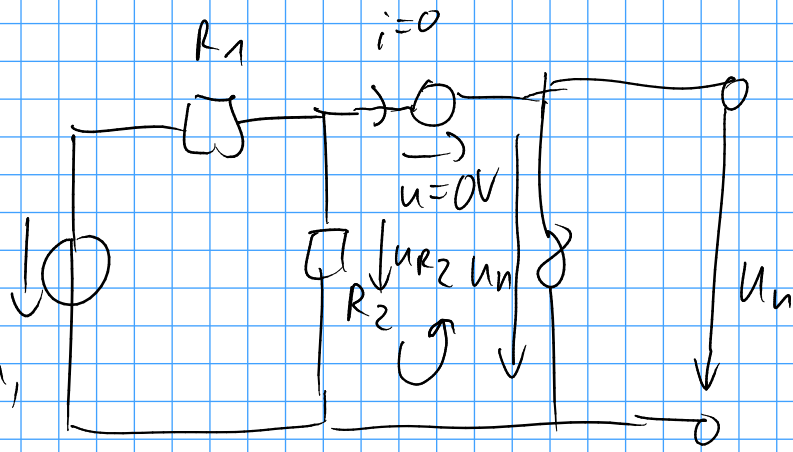
1. $i=0$
 $u=0V$
 getrennte Be-
 trachtung möglich,
 da Entkoppelung
 durch Nullator und
 Norator erfolgt



$$U_{R2} - U_n = 0 \Leftrightarrow U_{R2} = U_n$$


2. $U_n = U_{R2} = U_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ (Spannungsteilerformel)

3. Quellenwandlung

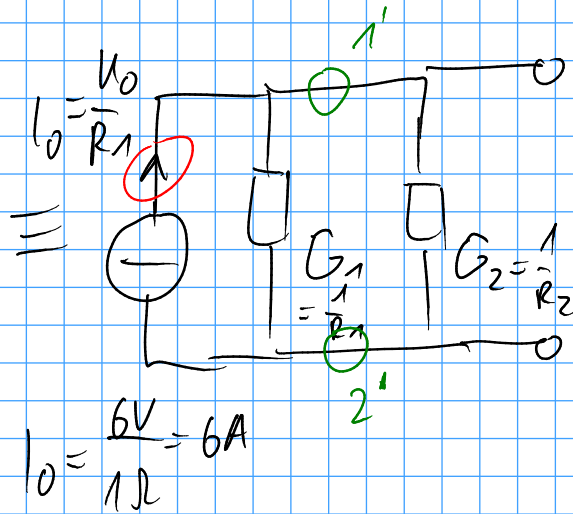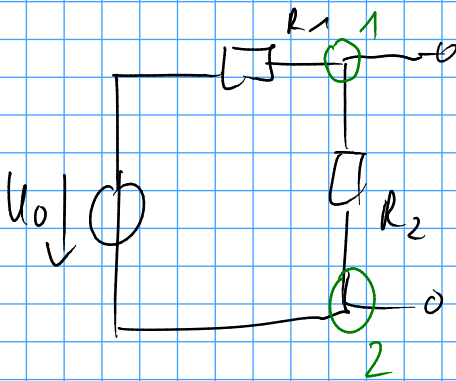


$$I_0 = \frac{6V}{1\Omega} = 6A$$

weiterführende
 Erklärung:
 Eitor ①

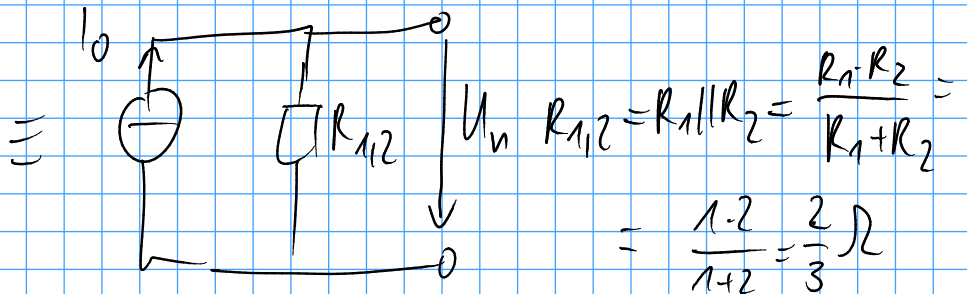


$$U_n = R_{1,2} \cdot I_0 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \frac{U_0}{R_1} = U_0 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

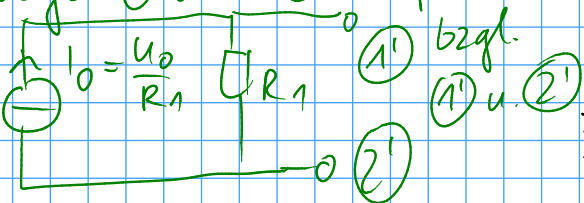weist komplett gleiches
 Klemmenverhalten
 bzgl. ① und ② auf wie



gleiches Ergebnis wie
 unter (*)

4. ideale Diode:

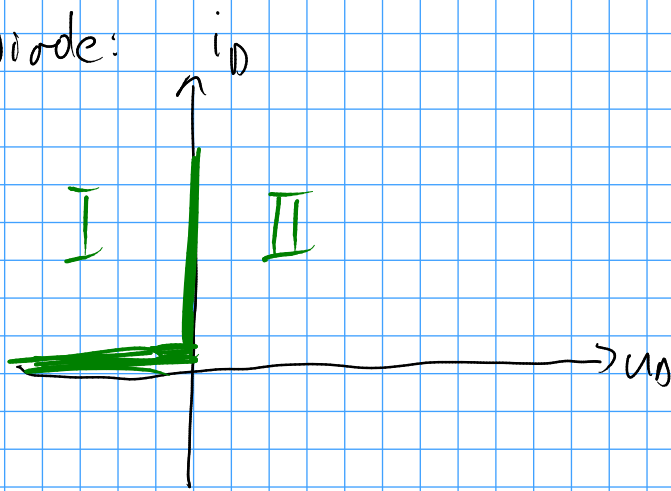

I: Leerlauf

$$u_D \leq 0V$$

$$i_D = 0A$$

II: Kurzschluss



$$u_D = 0V$$

$$i_D \geq 0A$$

$$R_{4,5} = R_4 \parallel R_5 = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = 1 \Omega$$

$$R_{6,7} = R_6 + R_7 = 2 \Omega$$

1. Fall: Leerlauf

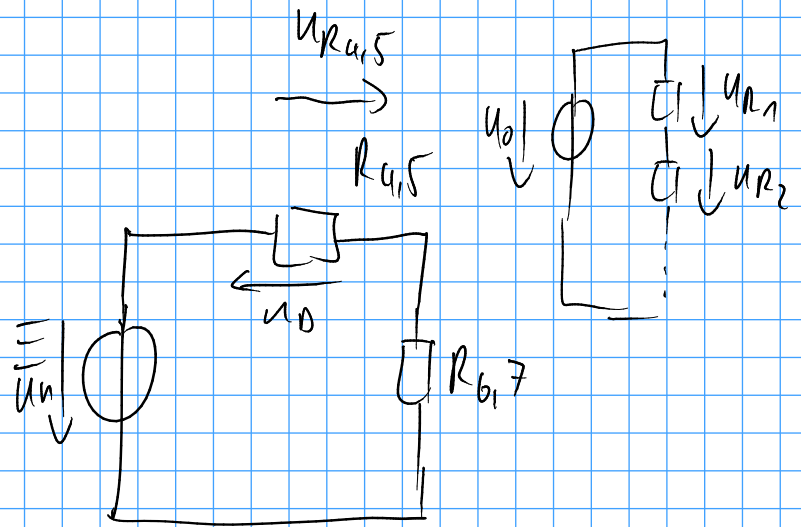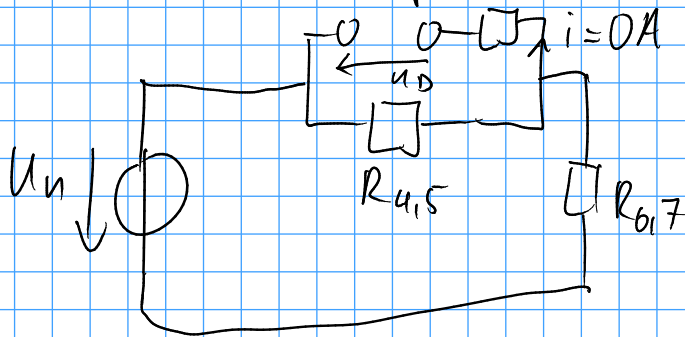



$$U_{R_{4,5}} = U_n \cdot \frac{R_{4,5}}{R_{4,5} + R_{6,7}} = \frac{4}{3} V$$

$$u_D = -U_{R_{4,5}} = -\frac{4}{3} V < 0V$$


⇒ Annahme Leerlauf ist gerechtfertigt!

Ergänzung: nicht-zuberechnender Fall 2) "KS" siehe Ende


5.

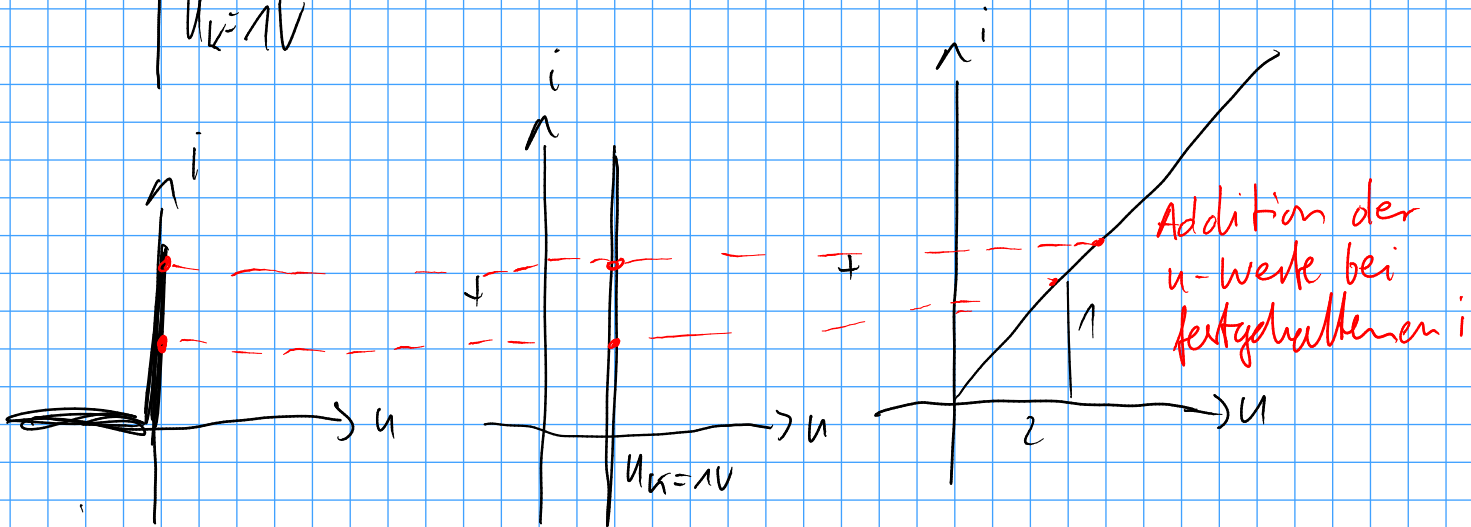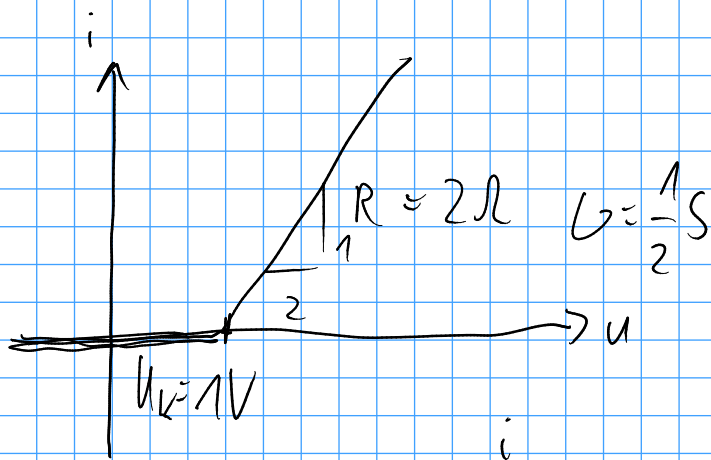

6.

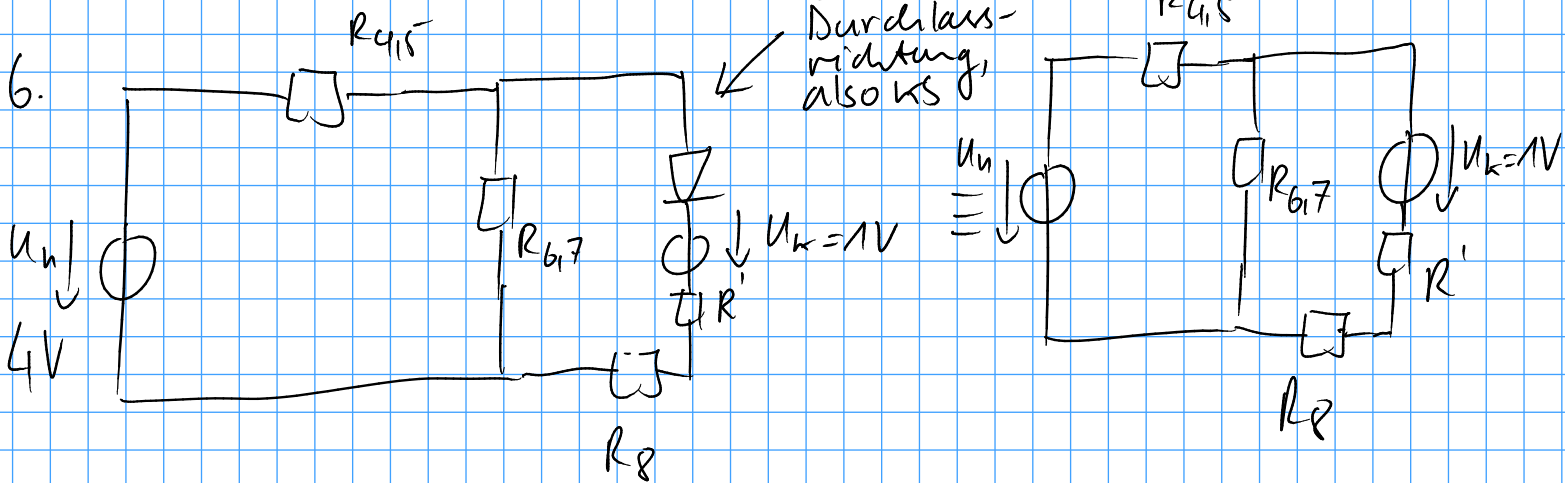


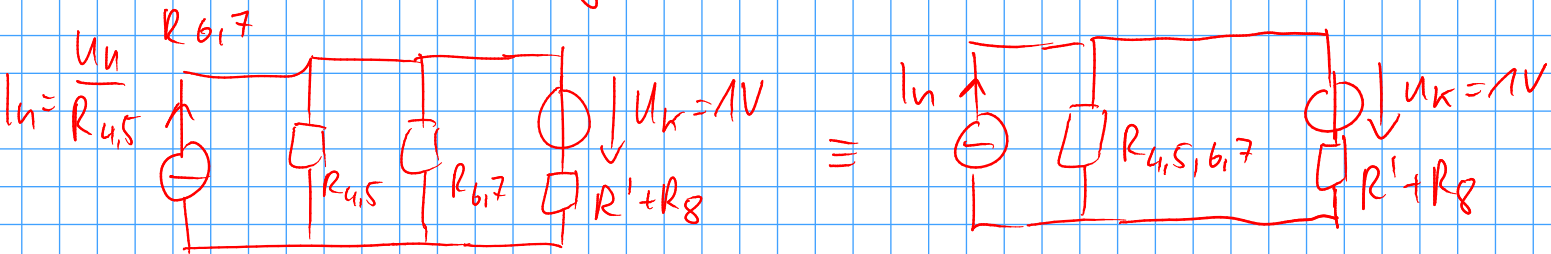Weitere mögliche Vereinfachungen (nicht in Tü besprochen):
 → Quellenwandlung zum Zusammenfassen von $R_{4,5}$ u.



$$R_{4,5,6,7} = \frac{R_{4,5} \cdot R_{6,7}}{R_{4,5} + R_{6,7}} = \frac{1\Omega \cdot 2\Omega}{3\Omega} = \frac{2}{3}\Omega \quad i_{u'} = \frac{4V}{1\Omega} = 4A$$

→ Wiederum Quellenwandlung

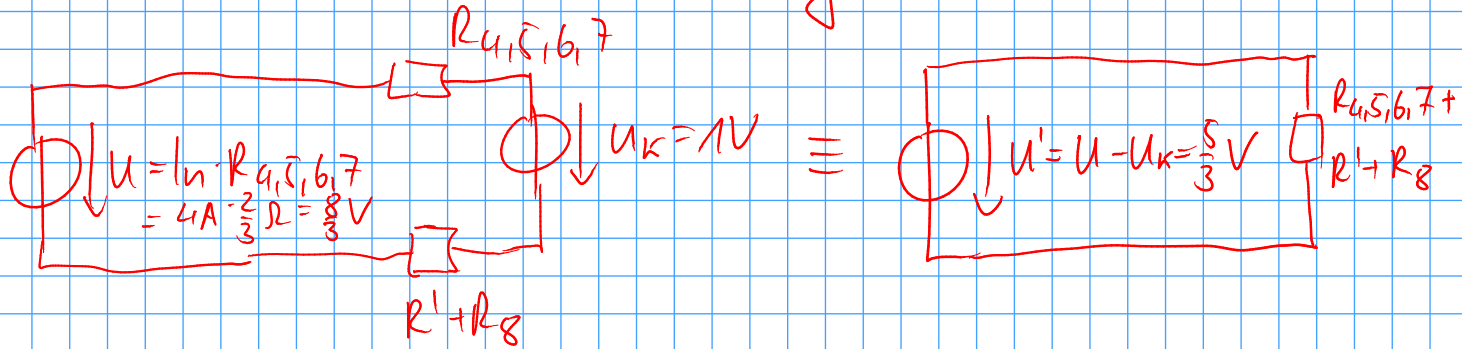

Interessante, weiterführende Fragestellung: Was passiert, falls $u_k = 5V$?

Aufgabe 2

↙ nur Kreislinie (nicht Fläche!)

Graph	①	②	③	④	⑤
ungepolt			X	X	X
gepolt	X	X			
aktiv	X	X	X	X	
passiv					X
verlustfrei					
quellenfrei				X	X
streng linear				X	
stückweise linear		X			X
nicht linear	X		X		