
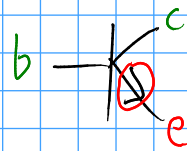

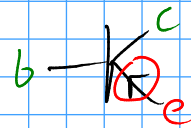
# ST 1 - Tutorium Blatt 7, 15.12.09


Bipolar-Transistoren:  $\rightarrow$  npn-Typ




$\rightarrow$  pnp-Typ




• Emitterschaltung:

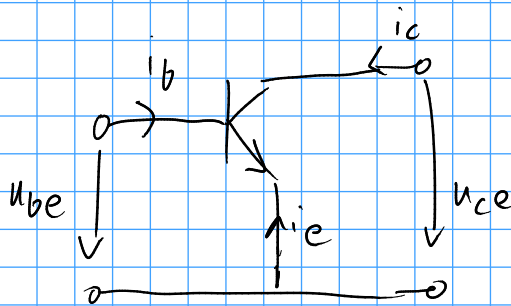

• Basisschaltung:

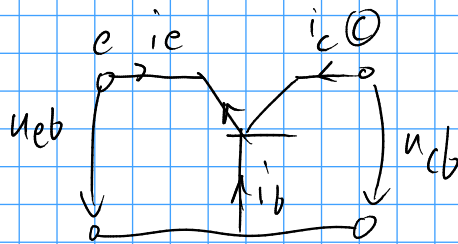



• Kollektorschaltung

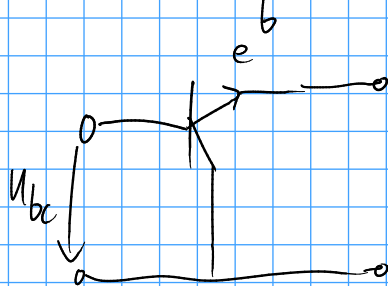

pn-Diode

Schaltungstechnischer Ausgangspunkt:


Ebers-  
Moll-  
Modell

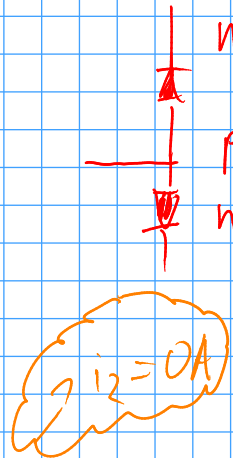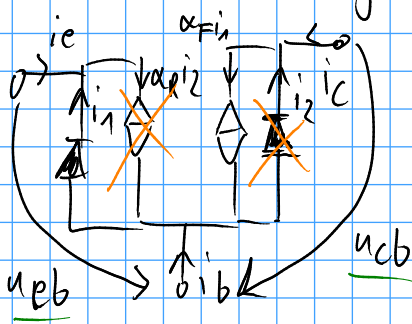

Vorwärtsbetrieb:  $\rightarrow$  Kollektorbasis-Diode spernt:  $u_{cb} \geq 0$


$\rightarrow$  Basis-Emitter-Diode leitet:  $u_{eb} < 0$  bzw.  $u_{be} \geq 0$

⇒ neues ESB:

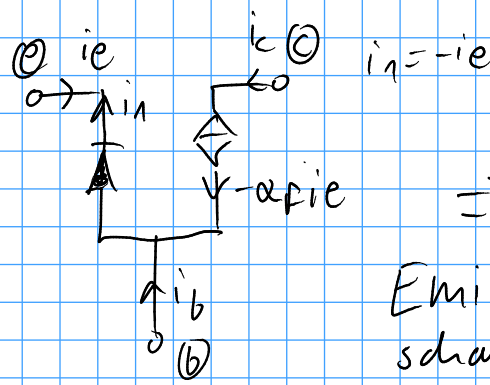



⇒  
Emitter-  
schaltung

↳ Großsignal

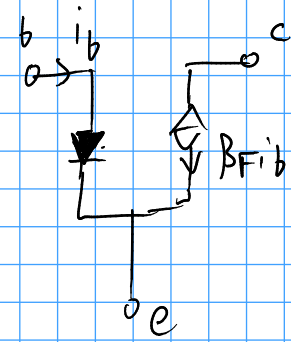


→ Linearisierung
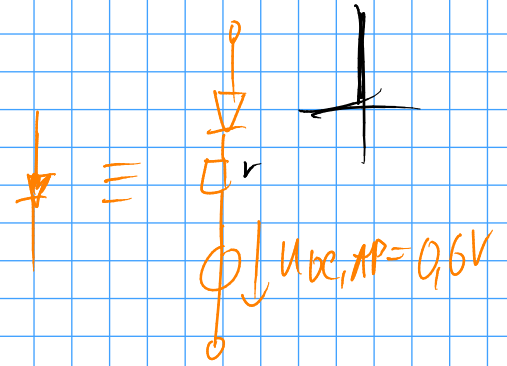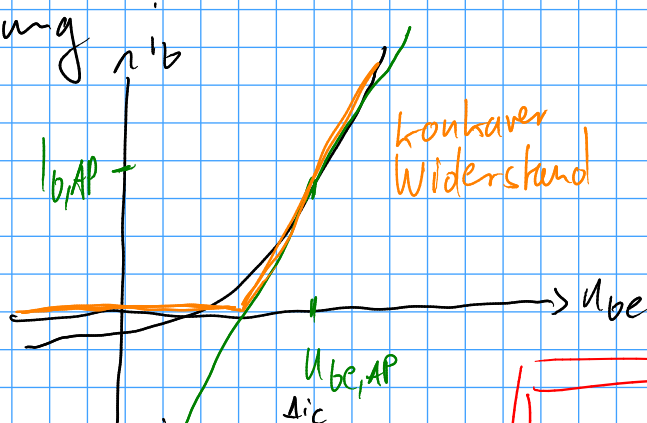
$$g = \frac{1}{r} = \frac{\partial i_b}{\partial u_{be}}$$




Kleinsignal:

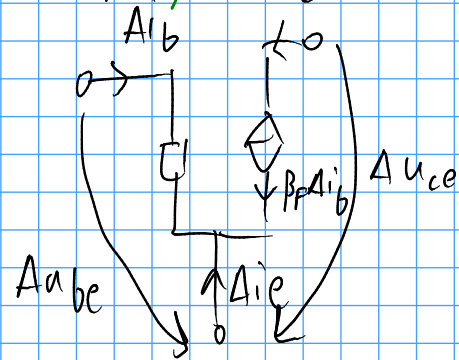

für npn + pnp Typ gleich

# Aufgabe 1

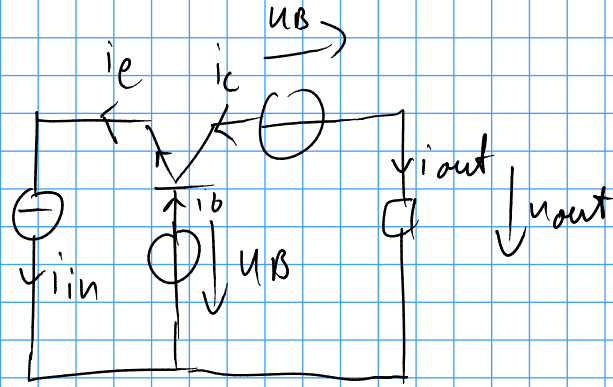

a) ges:  $i_{b,AP}$

Lös:  $i_{in} = i_{in} \mid \Delta i_{in} = 0$  (AP)

KCL:  $i_e = i_b + i_c = i_b + \beta i_b = i_b (\beta + 1)$




$i_e = i_{in} \Rightarrow i_b = \frac{i_{in}}{\beta + 1} = \frac{10,1 \mu A}{101} = 0,1 \mu A$

b)  $U_{out}$

$U_{out} = R_L i_{out} \mid i_{out} = -i_c = -\beta i_b = -100 \cdot 0,1 \mu A = -10 \mu A$   
 $= -R_L 10 \mu A$

c) npn-Transistor:  $U_{cb} > 0V$  Kollektor-Basis sperrt  
 $U_{be} > 0V$  Emitter-Basis in Durchlassrichtung

d) KS-ESB:

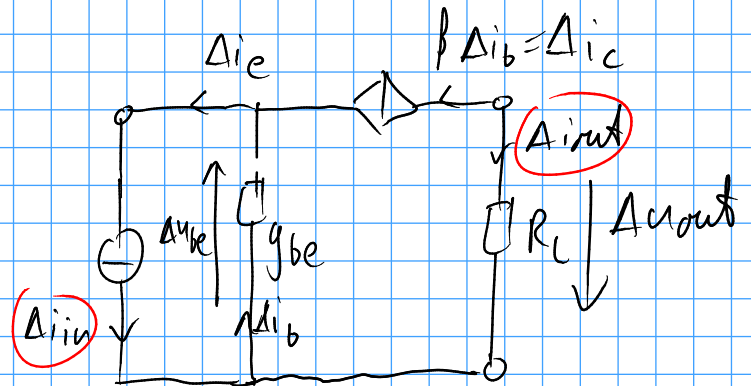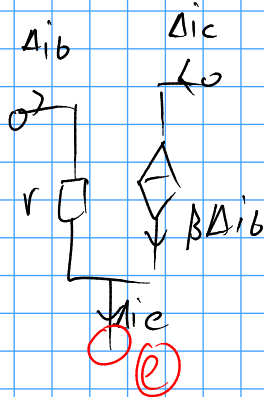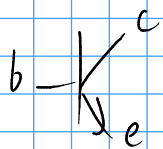

e)  $v_i = \frac{\Delta i_{in}}{\Delta i_{out}}$        $\Delta i_{in} = \Delta i_c = \Delta i_b (\beta + 1)$   
 $\Delta i_{out} = -\Delta i_c = -\beta \Delta i_b$   
 $v_i = \frac{+\Delta i_b (\beta + 1)}{-\beta \Delta i_b} = -\frac{\beta + 1}{\beta} \Big|_{\beta=100} = \dots$

f)  $R_{in} = \frac{A_{ube}}{\Delta i_{in}}$        $A_{ube} = \frac{1}{g_{be}} \cdot \Delta i_b$

$\Delta i_{in} = \Delta i_b (\beta + 1)$


$\Rightarrow R_{in} = \frac{\Delta i_b}{g_{be} (\beta + 1) \Delta i_b} = \frac{1}{g_{be} (\beta + 1)}$

g)  $\lim_{\beta \rightarrow \infty} -\frac{\beta + 1}{\beta} = -1$        $\lim_{\beta \rightarrow \infty} \frac{1}{g_{be} (\beta + 1)} = 0$

$v_i = \frac{\Delta i_{in}}{\Delta i_{out}} = -1$


$R_{in} = 0 \Omega$  (KS)

$\Delta i_{out} = -\Delta i_{in}$

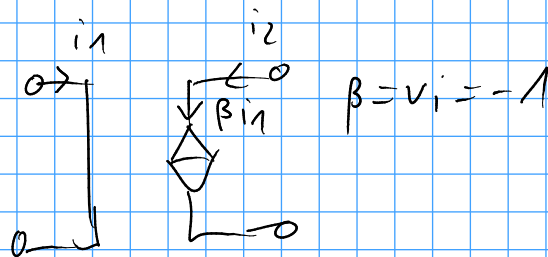

$\Rightarrow \underline{\underline{|S|}}$


### Aufgabe 2

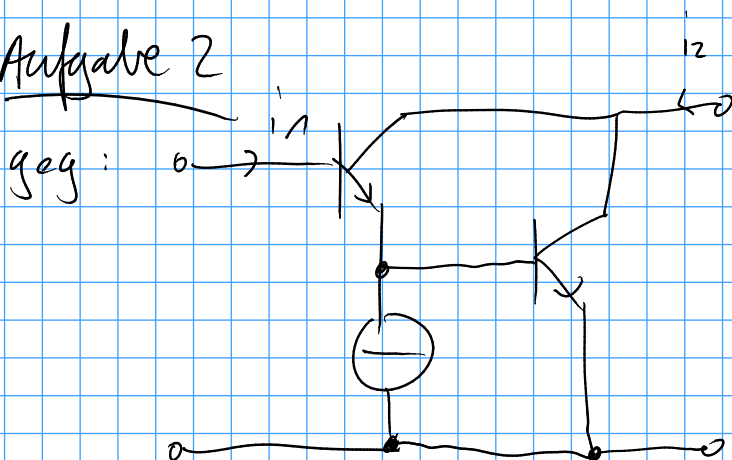

1. ges: Kleinsignal-ESB

Vorgehen: - Weglassen konst. Quellen (hier Stromquelle  $\rightarrow LL$ )

- Einbau des KS-Transistor ESB

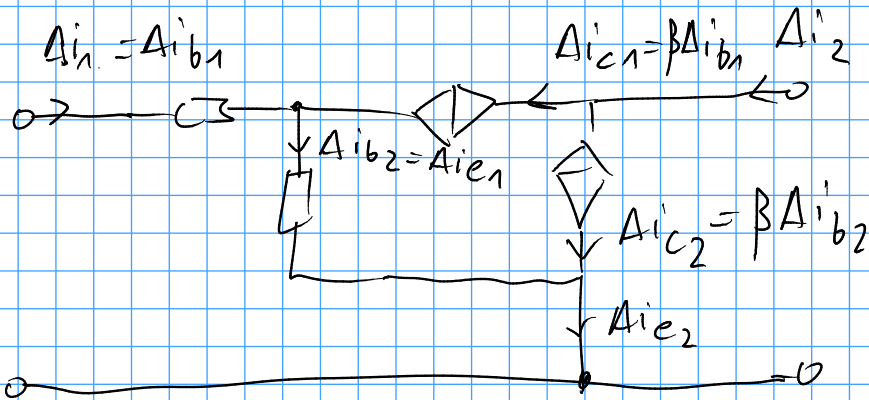

2. ges:  $\beta_D = \frac{\Delta i_2}{\Delta i_1}$

Lös:  $\Delta i_2 = \Delta i_{c1} + \Delta i_{c2} = \beta \Delta i_{b1} + \beta \Delta i_{b2}$  ?

$\Rightarrow \Delta i_{b2} = A_{ie1} = \Delta i_{b1} + \Delta i_{c1} = \Delta i_{b1} + \beta \Delta i_{b1} = \Delta i_{b1} (\beta + 1)$

$\Rightarrow \Delta i_2 = \beta \Delta i_{b1} + \Delta i_{b1} \beta (\beta + 1) = \Delta i_{b1} \beta (1 + \beta + 1) =$   
 $= \Delta i_{b1} \beta (\beta + 2) = \Delta i_{b1} (\beta^2 + 2\beta)$

$\Rightarrow \beta_D = \frac{\Delta i_{b1} (\beta^2 + 2\beta)}{\Delta i_{b1}} = \underline{\underline{\beta^2 + 2\beta}}$